

HỆ THỐNG MÁY TÍNH



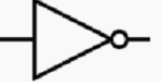

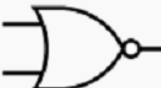
Mạch số

2

- Là thiết bị điện tử hoạt động với 2 mức điện áp:
 - Cao: thể hiện bằng giá trị luận lý (quy ước) là 1
 - Thấp: thể hiện bằng giá trị luận lý (quy ước) là 0
- Được xây dựng từ những thành phần cơ bản là cổng luận lý (logic gate)
 - Cổng luận lý là thiết bị điện tử gồm 1 / nhiều tín hiệu đầu vào (input) - 1 tín hiệu đầu ra (output)
 - $output = F(input_1, input_2, \dots, input_n)$
 - Tùy thuộc vào cách xử lý của hàm F sẽ tạo ra nhiều loại cổng luận lý
- Hiện nay linh kiện cơ bản để tạo ra mạch số là transistor

Cổng luận lý (Logic gate)

3

Tên cổng	Hình vẽ đại diện	Hàm đại số Bun
AND		$x.y$ hay xy
OR		$x + y$
XOR		$x \oplus y$
NOT		x' hay \bar{x}
NAND		$(x.y)'$ hay $\overline{x.y}$
NOR		$(x + y)'$ hay $\overline{x + y}$
NXOR		$(x \oplus y)'$ hay $\overline{x \oplus y}$

Bảng chân trị


4

AND




A	B	out
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

 

A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT

 


A	out
0	1
1	0

Bảng chân trị


5

NAND

 


A	B	out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR

 

A	B	out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


XOR

 


A	B	out
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Lược đồ Venn


6

 


A

 


\overline{A}

 


$A+B$

 

$A.B$

 


$\overline{A}.\overline{B}$

 

$\overline{A+B}$



Lược đồ Venn

7

 

Ví dụ công luận lý


8

  

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ví dụ mạch số

9

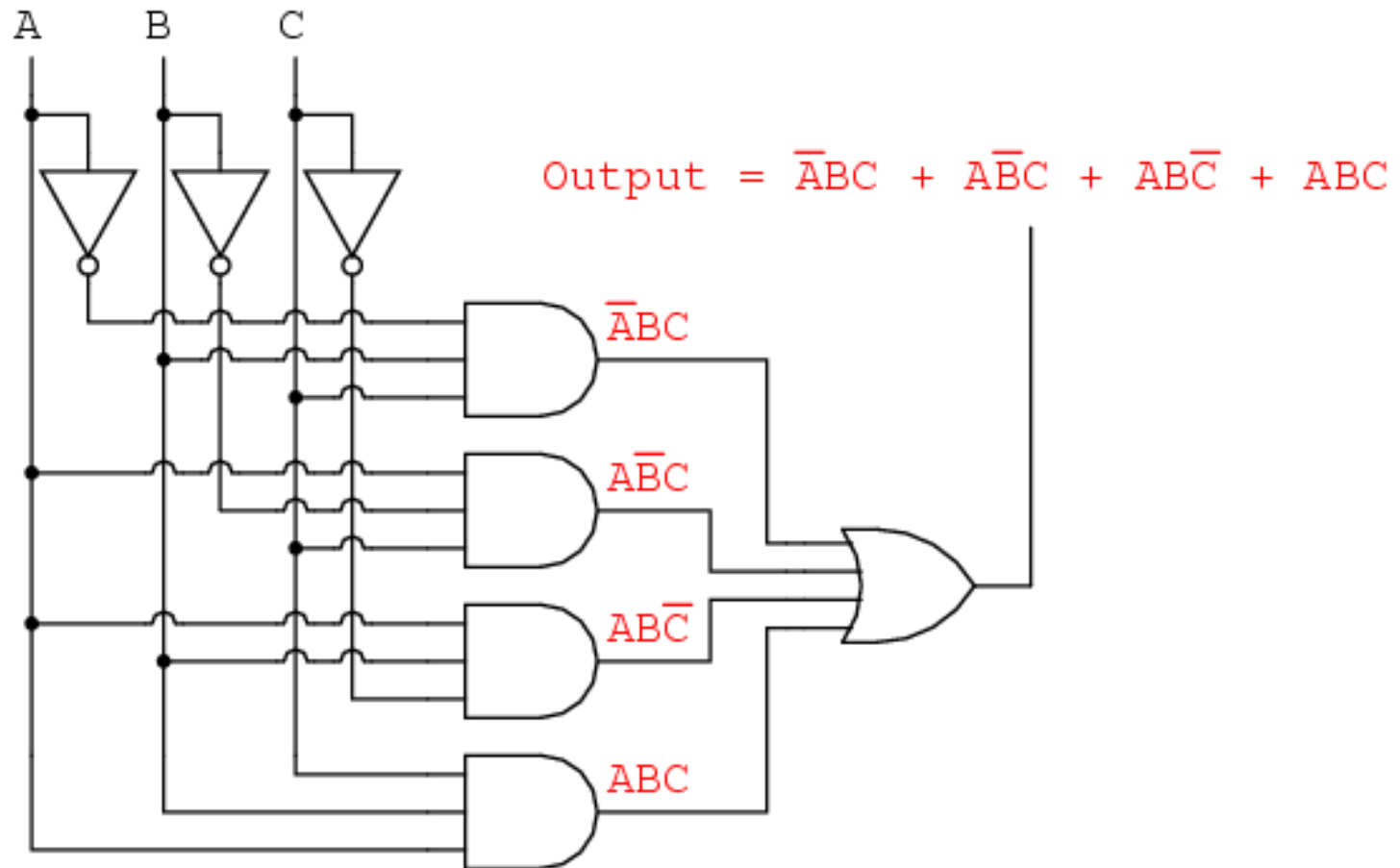

Một số đẳng thức cơ bản


10

$x + 0 = x$	$x \cdot 0 = 0$
$x + 1 = 1$	$x \cdot 1 = x$
$x + x = x$	$x \cdot x = x$
$x + x' = 1$	$x \cdot x' = 0$
$x + y = y + x$	$xy = yx$
$x + (y + z) = (x + y) + z$	$x(yz) = (xy)z$
$x(y + z) = xy + xz$	$x + yz = (x + y)(x + z)$
$(x + y)' = x'.y'$ (De Morgan)	$(xy)' = x' + y'$ (De Morgan)
$(x')' = x$	

Mạch tổ hợp (tích hợp)

11


 
- Gồm n ngõ vào (input); m ngõ ra (output)
 - Mỗi ngõ ra là 1 hàm luận lý của các ngõ vào



- Mạch tổ hợp không mang tính ghi nhớ: Ngõ ra chỉ phụ thuộc vào Ngõ vào hiện tại, không xét những giá trị trong quá khứ

Ví dụ mạch tổ hợp

12

  


- The 7400 chip, containing four NAND gate
- The two additional pins supply power (+5 V) and connect the ground.

Độ trễ mạch

13

 - Độ trễ mạch (**Propagation delay / gate delay**) = Thời điểm tín hiệu ra ổn định - thời điểm tín hiệu vào ổn định
 - ▣ Mục tiêu thiết kế mạch: làm giảm thời gian độ trễ mạch



Mô tả mạch tổ hợp

14

- Bảng ngôn ngữ
- Bảng bảng chân trị
 - n input – m output
 - 2^n hàng – $(n + m)$ cột
- Bảng công thức (hàm luận lý)
- Bảng sơ đồ

Thiết kế

15

□ Thường trải qua 3 bước:

■ Lập bảng chân trị

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

■ Viết hàm luận lý

$$F = (AB)'$$

■ Vẽ sơ đồ mạch và thử nghiệm



SOP – Sum of Products

16

- Giả sử đã có bảng chân trị cho mạch n đầu vào x_1, \dots, x_n và 1 đầu ra f
- Ta dễ dàng thiết lập công thức (hàm) logic theo thuật toán sau:
 - ▣ Ứng với mỗi hàng của bảng chân trị có đầu ra = 1 ta tạo thành 1 tích có dạng $u_1 \cdot u_2 \dots u_n$ với:

$$u_i = \begin{cases} x_i & \text{nếu } x_i = 1 \\ (x_i)' & \text{nếu } x_i = 0 \end{cases}$$

- ▣ Cộng các tích tìm được lại thành tổng \rightarrow công thức của f

Ví dụ

17

Σ	x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
	1	0	0	0
	1	0	1	1
	1	1	0	0
7	1	1	1	0

$$\rightarrow \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3$$

$$\rightarrow \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_3$$

$$\rightarrow x_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_3$$

$$f = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 x_3$$

$$F = \Sigma(1, 2, 5)$$

POS – Product of Sum

18

- Trường hợp số hàng có giá trị **đầu ra = 1**
nhều hơn = 0, ta có thể đặt $g = (f)'$
- Viết công thức dạng **SOP** cho g
- Lấy $f = (g)' = (f')'$ để có công thức dạng POS
(Tích các tổng) của f

Ví dụ

19

x	y	z	f	g
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

$$g = \bar{x}.y.\bar{z} + x.\bar{y}.\bar{z}$$

$$f = \bar{g} = (x + \bar{y} + z)(\bar{x} + y + z)$$

Đơn giản hoá hàm logic

20

- Sau khi viết được hàm logic, ta có thể vẽ sơ đồ của mạch tổ hợp từ những cộng luận lý cơ bản
 - Ví dụ: $f = xy + xz$
- Tuy nhiên ta có thể viết lại hàm logic sao cho sơ đồ mạch sử dụng ít cổng hơn
 - Ví dụ: $f = xy + xz = x(y + z)$
- Cách đơn giản hoá hàm tổng quát? Một số cách phổ biến:
 - Dùng đại số Bun (Xem lại bảng 1 số đẳng thức cơ bản để áp dụng)
 - Dùng bản đồ Karnaugh (Cac-nô)

Đại số Bun

21

- Dùng các phép biến đổi đại số Bun để lược giản hàm logic
- Khuyết điểm:
 - Không có cách làm tổng quát cho mọi bài toán
 - Không chắc kết quả cuối cùng đã tối giản chưa
- Ví dụ: Đơn giản hoá các hàm sau
 - $F(x,y,z) = xyz + x'yz + xy'z + xyz'$

Bản đồ Karnaugh

22

- Mỗi tổ hợp biến trong bảng chân trị gọi là bộ trị (tạm hiểu là 1 dòng)
- Biểu diễn hàm có n biến thì sẽ cho ra tương ứng 2^n bộ trị, với vị trí các bộ trị được đánh số từ 0
- Thông tin trong bảng chân trị có thể **cô đọng** bằng cách:
 - ▣ Liệt kê vị trí các bộ trị (**minterm**) với giá trị đầu ra = **1** (**SOP**)
 - ▣ Liệt kê vị trí các bộ trị (**maxterm**) với giá trị đầu ra = **0** (**POS**)

Ví dụ

23

$$\square F(x,y,z) = m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 = \Sigma(1,4,5,6,7)$$

$$\square F(x,y,z) = M_0 M_2 M_3 = \Pi(0,2,3)$$

Vị trí	x	y	z	minterm	maxterm	F
0	0	0	0	$m0 = x'y'z'$	$M0 = x + y + z$	0
1	0	0	1	$m1 = x'y'z$	$M1 = x + y + z'$	1
2	0	1	0	$m2 = x'yz'$	$M2 = x + y' + z$	0
3	0	1	1	$m3 = x'yz$	$M3 = x + y' + z'$	0
4	1	0	0	$m4 = xy'z'$	$M4 = x' + y + z$	1
5	1	0	1	$m5 = xy'z$	$M5 = x' + y + z'$	1
6	1	1	0	$m6 = xyz'$	$M6 = x' + y' + z$	1
7	1	1	1	$m7 = xyz$	$M7 = x' + y' + z'$	1

Các dạng bản đồ Karnaugh cơ bản

24

Diagram illustrating a 2x2 Karnaugh map for variables A and B.

	B	
	0	1
A	0	1
0	0	1
1	2	3

Diagram illustrating a 2x4 Karnaugh map for variables A, B, and C.

	B			
	00	01	11	10
A	0	1	3	2
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

Diagram illustrating a 4x4 Karnaugh map for variables A, B, C, and D.

		C			
		00	01	11	10
A	B	00	01	11	10
0	0	0	1	3	2
0	1	4	5	7	6
1	0	12	13	15	14
1	1	8	9	11	10

Ví dụ

25

□ $F(A, B, C) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7)$

		B			
		00	01	11	10
A	0	0	1	0	0
	1	1	1	1	1

Diagram illustrating the truth table for the function $F(A, B, C) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7)$. The variables are A, B, and C. The table shows the output values (0 or 1) for each combination of inputs. The output is 1 for the minterms 1, 4, 5, 6, and 7, and 0 for the minterms 0 and 3.

==

		B			
		00	01	11	10
A	0		1		
	1	1	1	1	1

Diagram illustrating the truth table for the function $F(A, B, C) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7)$. The variables are A, B, and C. The table shows the output values (0 or 1) for each combination of inputs. The output is 1 for the minterms 1, 4, 5, 6, and 7, and 0 for the minterms 0 and 3.

Nhận xét

26

- Bộ trị giữa 2 ô liền kề trong bản đồ chỉ khác nhau 1 biến
 - Biến đó bù 1 ô, không bù ở ô kế hoặc ngược lại
- Các ô đầu / cuối của các dòng / cột là các ô liền kề
- 4 ô nằm ở 4 góc bản đồ cũng coi là ô liền kề

Đơn giản hàm theo dạng SOP

27

- Hàm logic F biểu diễn bảng chân trị được đưa vào bản đồ bằng các trị 1 tương ứng
- Các ô liên kề có giá trị 1 được gom thành nhóm sao cho mỗi nhóm sau khi gom có tổng số ô là lũy thừa của 2 (2, 4, 8,...)
- Các nhóm có thể dùng chung ô có giá trị 1 để tạo thành nhóm lớn hơn. Cố gắng tạo những nhóm lớn nhất có thể
- Nhóm 2/4/8 ô sẽ đơn giản bớt 1/2/3 biến trong số hạng
- Mỗi nhóm biểu diễn 1 số hạng nhân (Product), Cộng (Sum – OR) các số hạng này ta sẽ được biểu thức tối giản của hàm logic F

Ví dụ 1

28

□ $F(A, B, C) = \Sigma(3, 4, 6, 7)$

		B			
		BC			
A \		00	01	11	10
0				1	
1	1			1	1

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $F(A, B, C) = \Sigma(3, 4, 6, 7)$. The map is a 2x4 grid with rows labeled A (0, 1) and columns labeled BC (00, 01, 11, 10). The 1s are located at (A=0, BC=11), (A=1, BC=00), (A=1, BC=11), and (A=1, BC=10). Brackets indicate groupings: a vertical bracket on the left for A=1, and a horizontal bracket below for BC=01 and BC=11.

		B			
		BC			
A \		00	01	11	10
0				1	
1	1			1	1

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $F(A, B, C) = \Sigma(3, 4, 6, 7)$. The map is a 2x4 grid with rows labeled A (0, 1) and columns labeled BC (00, 01, 11, 10). The 1s are located at (A=0, BC=11), (A=1, BC=00), (A=1, BC=11), and (A=1, BC=10). Brackets indicate groupings: a vertical bracket on the left for A=1, and a horizontal bracket below for BC=01 and BC=11. The 1s are highlighted with colored boxes: the 1 at (A=0, BC=11) is yellow, and the 1s at (A=1, BC=00), (A=1, BC=11), and (A=1, BC=10) are green.

$$F(A, B, C) = BC + AC'$$

Ví dụ 2

29

□ $F(A, B, C) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6)$

		B			
		BC			
A \		00	01	11	10
0	1				1
1	1	1			1

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $F(A, B, C) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6)$. The map is a 2x4 grid with rows labeled A (0, 1) and columns labeled BC (00, 01, 11, 10). The function values are 1 for minterms 0, 2, 4, 5, and 6. The map is annotated with a bracket labeled C under the columns 00 and 01, and a bracket labeled B under the columns 11 and 10. A bracket labeled A is shown next to the rows 0 and 1.

		B			
		BC			
A \		00	01	11	10
0	1				1
1	1	1			1

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function $F(A, B, C) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 6)$. The map is a 2x4 grid with rows labeled A (0, 1) and columns labeled BC (00, 01, 11, 10). The function values are 1 for minterms 0, 2, 4, 5, and 6. The map is annotated with a bracket labeled C under the columns 00 and 01, and a bracket labeled B under the columns 11 and 10. A bracket labeled A is shown next to the rows 0 and 1. The map is also annotated with a green box covering the cells (A=0, BC=00), (A=0, BC=01), (A=1, BC=00), and (A=1, BC=01), and a yellow box covering the cells (A=0, BC=10) and (A=1, BC=10).

$$F(A, B, C) = C' + AB'$$

Ví dụ

30

□ $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 1, 2, 6, 8, 9, 10)$

		C			
		00	01	11	10
A	00	1	1		1
	01				1
	11				
	10	1	1		1
		D		B	

		C			
		00	01	11	10
A	00	1	1		1
	01				1
	11				
	10	1	1		1
		D		B	

$$F(A, B, C) = B'D' + B'C' + A'CD'$$

Đơn giản hàm theo dạng POS

31

- Đôi khi biểu diễn dạng tổng các tích (SOP) sẽ khó làm khi **số bộ trị có đầu ra = 1 < số bộ trị có đầu ra = 0**
 - Dùng phương pháp tích các tổng (POS)
- Hoàn toàn giống phương pháp đơn giản hàm theo dạng SOP, chỉ khác ta **nhóm các ô liền kề = 0** thay vì 1
 - **Tìm được F'**
 - **$F = (F')'$**

Ví dụ 3

32

□ $F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$

		C			
		00	01	11	10
A	00	1	1	0	1
	01	0	1	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	1	0	1
		D			

		C			
		00	01	11	10
A	00	1	1	0	1
	01	0	1	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	1	0	1
		D			

$$F'(A, B, C) = CD + BD' + AB$$

$$F = (F')' = (A' + B')(C' + D')(B' + D)$$

Điều kiện không cần / tùy chọn

33

- Trong 1 số trường hợp ta **không cần quan tâm** đến giá trị ngõ ra của 1 số bộ trị nào đó (**1 hay 0 đều được**)
- Trong bản đồ ta sẽ ghi tương ứng những ô đó là x (gọi là giá trị tùy chọn /không cần)
- **x có thể dùng để gom nhóm với các ô liền kề nhằm đơn giản hàm**
- Lưu ý: Không được gom nhóm bao gồm toàn những ô có giá trị x

Ví dụ

34

- $F(A, B, C) = \Sigma(0, 2, 6)$
- $d(A, B, C) = \Sigma(1, 3, 5)$

Vị trí	A	B	C	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	x
2	0	1	0	1
3	0	1	1	x
4	1	0	0	0
5	1	0	1	x
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

Ví dụ

35

- $F(A, B, C) = \Sigma(0, 2, 6)$
- $d(A, B, C) = \Sigma(1, 3, 5)$

BC		B			
		00	01	11	10
A	0	1	x	x	1
	1		x		1

Grouping for $F(A, B, C)$:
- A group of 1s in the first row (A=0) is highlighted with a red bracket labeled **A**.
- A group of 1s in the first and second rows for B=10 is highlighted with a yellow bracket labeled **C**.

BC		B			
		00	01	11	10
A	0	1	x	x	1
	1		x		1

Grouping for $d(A, B, C)$:
- A group of 1s in the first row (A=0) is highlighted with a red bracket labeled **A**.
- A group of 1s in the first and second rows for B=10 is highlighted with a yellow bracket labeled **C**.

$$F(A, B, C) = A' + BC'$$

Bài tập thiết kế mạch tổ hợp

36

- Yêu cầu: Thiết kế mạch tổ hợp 3 ngõ vào, 1 ngõ ra, sao cho giá trị logic ở ngõ ra là giá trị nào chiếm đa số trong các ngõ vào

Bước 1: Lập bảng chân trị

37

- Gọi các ngõ vào là x, y, z - ngõ ra là f

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$f(x, y, z) = \Sigma(3, 5, 6, 7)$$

Bước 2: Viết hàm logic

38

□ $f(x, y, z) = \Sigma(3, 5, 6, 7)$


		y z			
		00	01	11	10
x	0			1	
	1		1	1	1

		y z			
		00	01	11	10
x	0			1	
	1		1	1	1

$$f(x, y, z) = xz + xy + yz = x.(y+z) + yz$$

Bước 3: Vẽ sơ đồ mạch và Thử nghiệm

39

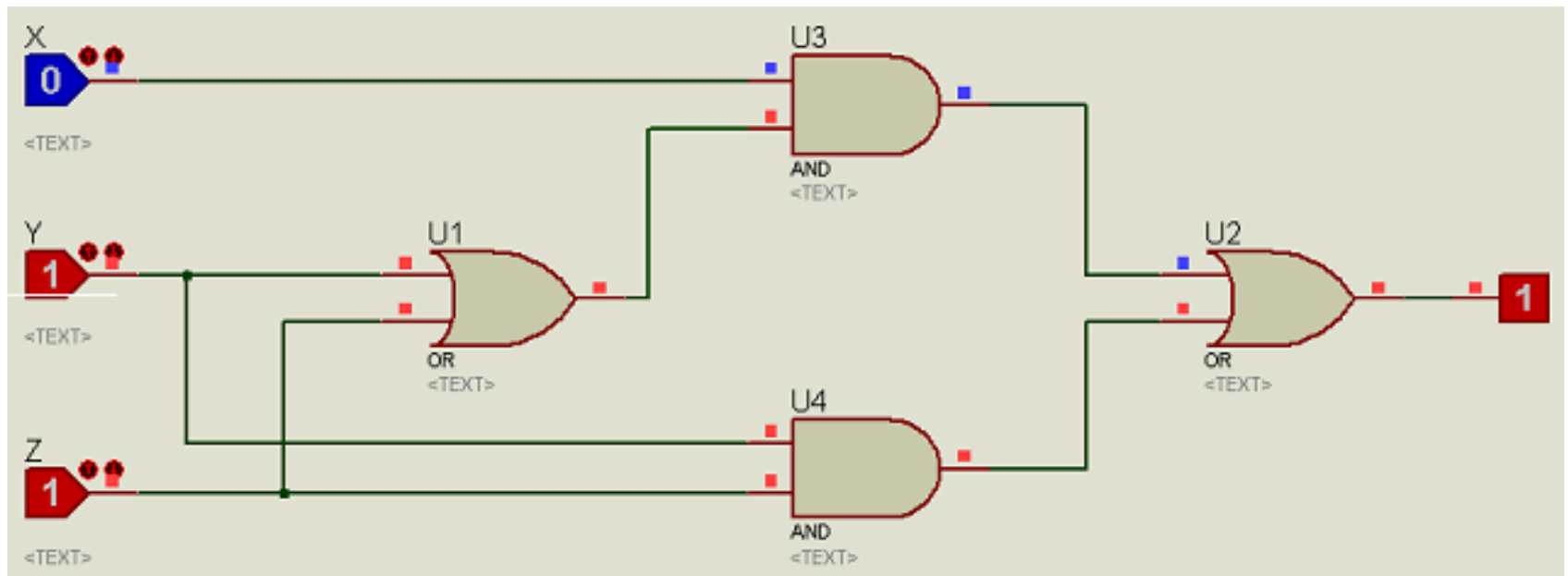

Phần 2: Một số mạch tổ hợp cơ bản


40

- ❑ Mạch toàn cộng (Full adder)
- ❑ Mạch giải mã (Decoder)
- ❑ Mạch mã hoá (Encoder)
- ❑ Mạch dồn (Multiplexer - MUX)
- ❑ Mạch tách (DeMUX)

Mạch toàn cộng (Full adder - FA)

41

 - Mạch tổ hợp thực hiện phép **cộng số học 3 bit**
- Gồm **3 ngõ vào** (A, B: bit cần cộng – C_i : bit nhớ) và **2 ngõ ra** (kết quả có thể từ 0 đến 3 với giá trị 2 và 3 cần 2 bit biểu diễn – S: ngõ tổng, C_0 : ngõ nhớ)



A	B	C_i	S	C_0
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

$$S = F(A, B, C_i) \\ = \Sigma(1, 2, 4, 7)$$

$$C_0 = F(A, B, C_i) \\ = \Sigma(3, 5, 6, 7)$$

Bước 2: Viết hàm logic

42

		A			
		00	01	11	10
Ci	0		1		1
	1	1		1	

$$S = F(A, B, Ci) = \Sigma(1, 2, 4, 7)$$

$$S = A'BCi' + AB'Ci' + A'B'Ci + ABCi$$

$$S = A \oplus B \oplus Ci$$

(Lưu ý: $x \oplus y = x'y + xy'$)


		A			
		00	01	11	10
Ci	0			1	
	1		1	1	1

$$C_0 = F(A, B, Ci) = \Sigma(3, 5, 6, 7)$$

$$C_0 = AB + BCi + ACi$$

Sơ đồ mạch Full adder


43

 

Mạch toàn cộng (Full adder - FA)

44


- Cộng nhiều hơn 1 bit

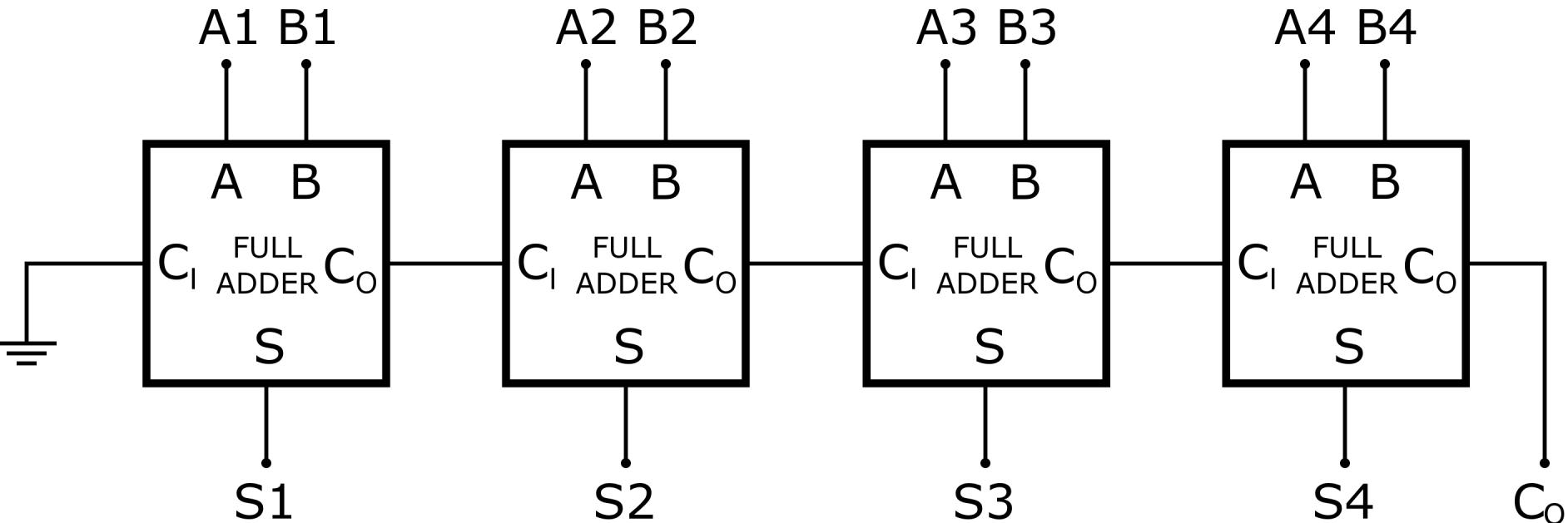

Mạch mã hoá nhị phân (Binary Encoder)

45

 - Có 2^n (hoặc ít hơn) ngõ vào, n ngõ ra
- Quy định chỉ có **duy nhất một ngõ vào mang giá trị = 1** tại một thời điểm
- Nếu ngõ vào = 1 đó là ngõ thứ k thì các ngõ ra tạo thành số nhị phân có giá trị = k




Sơ đồ mạch 4-2 Binary Encoder

46

- Ngõ vào: X_0, X_1, X_2, X_3
- Ngõ ra: Y_0, Y_1

$$Y_0 = X_1 + X_3$$

$$Y_1 = X_2 + X_3$$

 

Mạch mã hoá theo thứ tự (Priority Encoder)

47

- Các ngõ vào được xem như có độ ưu tiên
- Giá trị ngõ ra phụ thuộc vào các ngõ vào có độ ưu tiên cao nhất
- Ví dụ: Độ ưu tiên ngõ vào $x_3 > x_2 > x_1 > x_0$

x0	x1	x2	x3	y2	y1	y0
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
x	1	0	0	0	1	0
x	x	1	0	0	1	1
x	x	x	1	1	0	0

$$y_0 = (x_2 + x_0x_1').x_3$$

$$y_1 = (x_2 + x_1).x_3'$$

$$y_2 = x_3$$


Sơ đồ mạch 4-3 Priority Encoder

48

$$y_0 = (x_2 + x_0x_1').x_3$$

$$y_1 = (x_2 + x_1).x_3'$$


$$y_2 = x_3$$

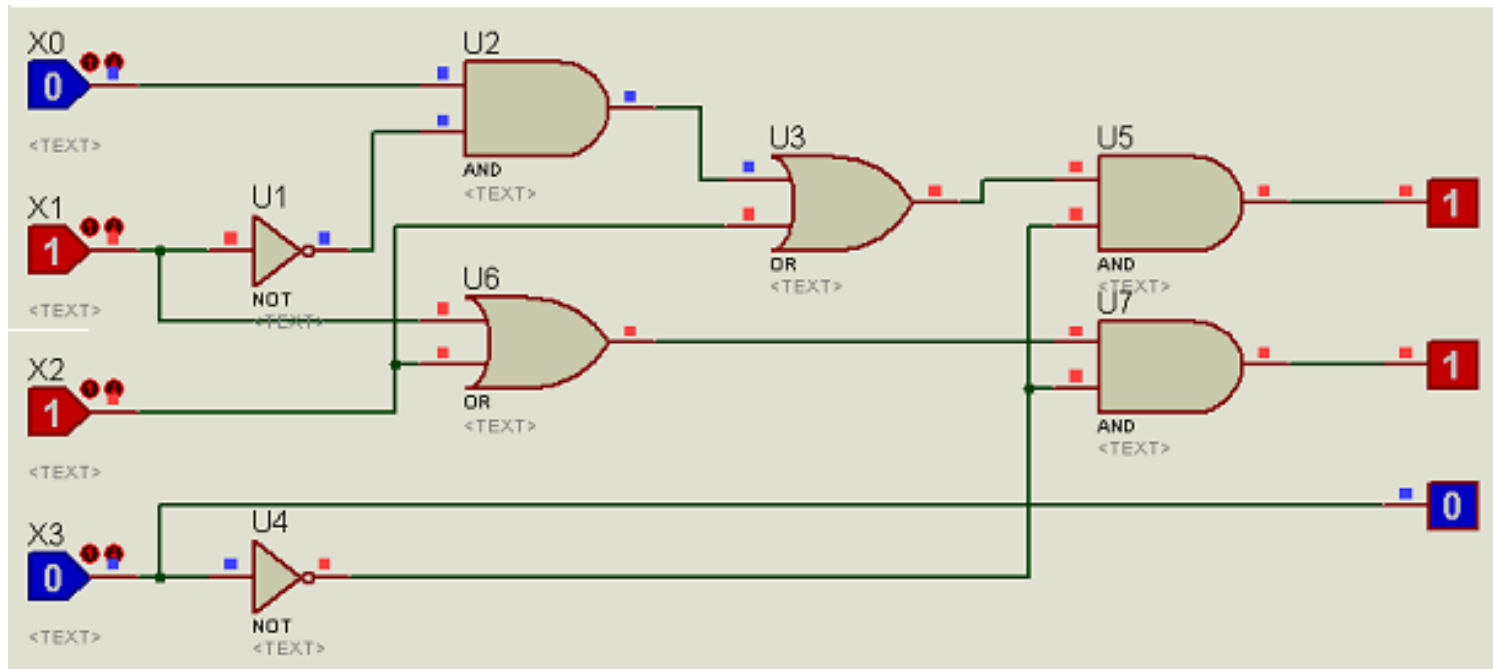

Mạch giải mã (Decoder)

49

 - Có n ngõ vào, 2^n (hoặc ít hơn) ngõ ra
- Quy định chỉ có **duy nhất một ngõ ra mang giá trị = 1** tại một thời điểm
- Nếu các ngõ vào tạo thành số nhị phân có giá trị = k thì ngõ ra = 1 đó là ngõ thứ k



x1	x0	y0	y1	y2	y3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$y0 = \overline{x1}.\overline{x0}$$


$$y1 = \overline{x1}.x0$$

$$y2 = x1.\overline{x0}$$

$$y3 = x1.x0$$

Sơ đồ mạch 2-4 Decoder

50

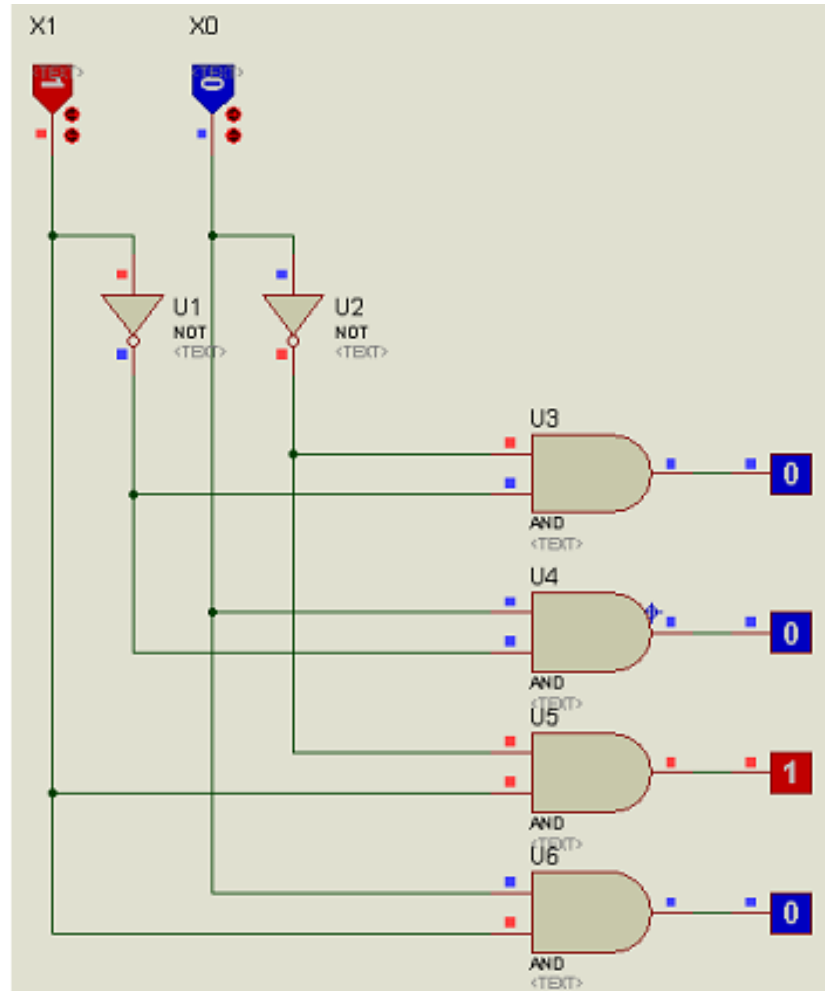



Mạch dồn (Multiplexer - MUX)

51

- Còn gọi là mạch chọn dữ liệu
- Chọn n ngõ trong 2^n ngõ vào để quyết định giá trị của duy nhất 1 ngõ ra
- Mạch dồn $2^n - 1$ có 2^n ngõ nhập, 1 ngõ xuất và n ngõ nhập chọn

Ví dụ: Mạch 4-1 MUX

52

  


s_1	s_0	f
0	0	i_0
0	1	i_1
1	0	i_2
1	1	i_3

tín hiệu s_1 , s_0 dùng để lựa chọn xem tín hiệu nào trong các ngõ vào i_0, i_1, i_2, i_3 được chuyển đến ngõ ra f


Sơ đồ mạch 4-1 MUX

53

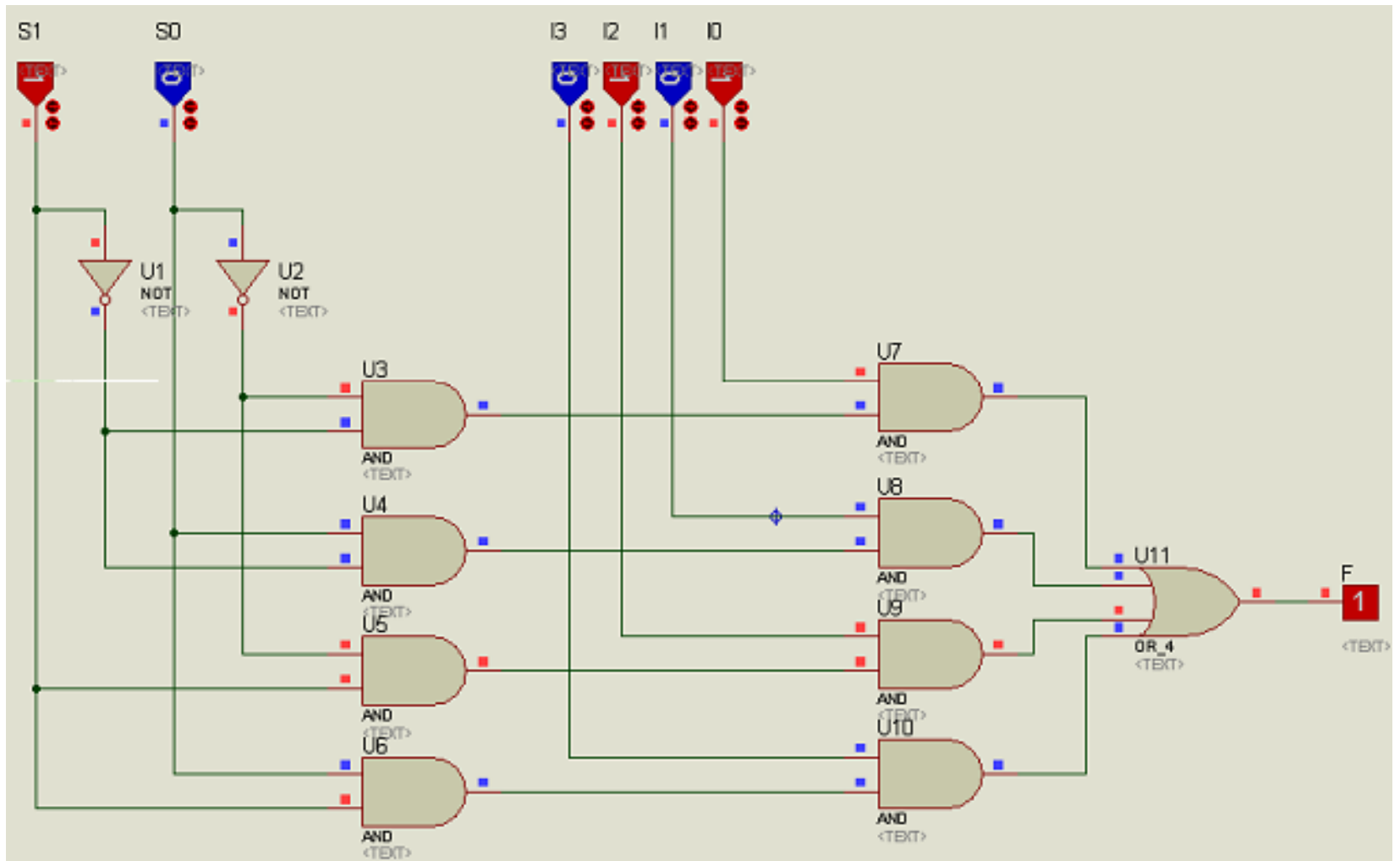

16-1 MUX

54

 


Mạch tách Demultiplexer (DEMUX)

55

- Chọn n ngõ trong 2^n ngõ vào để quyết định giá trị của duy nhất 1 ngõ ra
- Mạch DEMUX $1-2^n$ có 1 ngõ nhập, 2^n ngõ xuất và n ngõ nhập chọn

Ví dụ: Mạch 1-4 DEMUX

56

 


tín hiệu **s1**, **s0** dùng để lựa chọn xem tín hiệu vào **in** sẽ được chuyển đến ngõ nào trong các ngõ ra **y0, y1, y2, y3**

s1	s0	y0	y1	y2	y3
0	0	in	0	0	0
0	1	0	in	0	0
1	0	0	0	in	0
1	1	0	0	0	in

Sơ đồ mạch 1-4 DEMUX

57

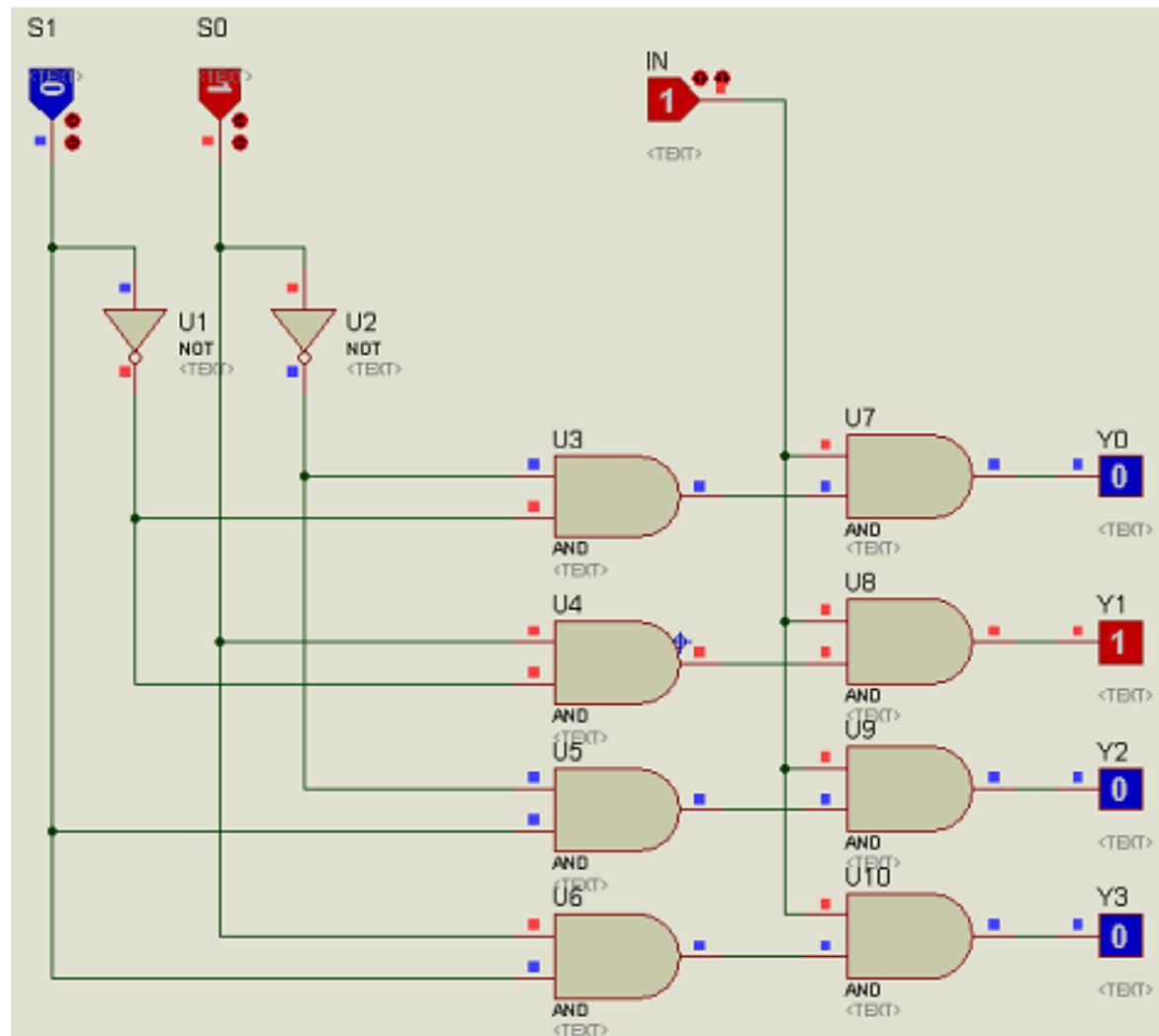


Bài tập: Thiết kế mạch ALU

58

- $F = (5X + 2Y) \% 4$
- Input: X (2 bit), Y (2 bit)
- Output: F (2 bit)

→ Có 4 ngõ vào, 2 ngõ ra (mỗi ngõ có 1 tín hiệu biểu diễn cho 1 bit)

 

Bước 1: Lập bảng chân trị

59

X	Y	F
0 (00)	0 (00)	0 (00)
0 (00)	1 (01)	2 (10)
0 (00)	2 (10)	0 (00)
0 (00)	3 (11)	2 (10)
1 (01)	0 (00)	1 (01)
1 (01)	1 (01)	3 (11)
1 (01)	2 (10)	1 (01)
1 (01)	3 (11)	3 (11)
2 (10)	0 (00)	2 (10)
2 (10)	1 (01)	0 (00)
2 (10)	2 (10)	2 (10)
2 (10)	3 (11)	0 (00)
3 (11)	0 (00)	3 (11)
3 (11)	1 (01)	1 (01)
3 (11)	2 (10)	3 (11)
3 (11)	3 (11)	1 (01)

Bước 2: Xác định hàm

60


		Y1 Y0			
		00	01	11	10
X1 X0	00	0	1	1	0
	01	0	1	1	0
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

$$F1 = X1.Y0' + X1'.Y0$$

$$F0 = X0$$

Bước 3: Vẽ mạch


61

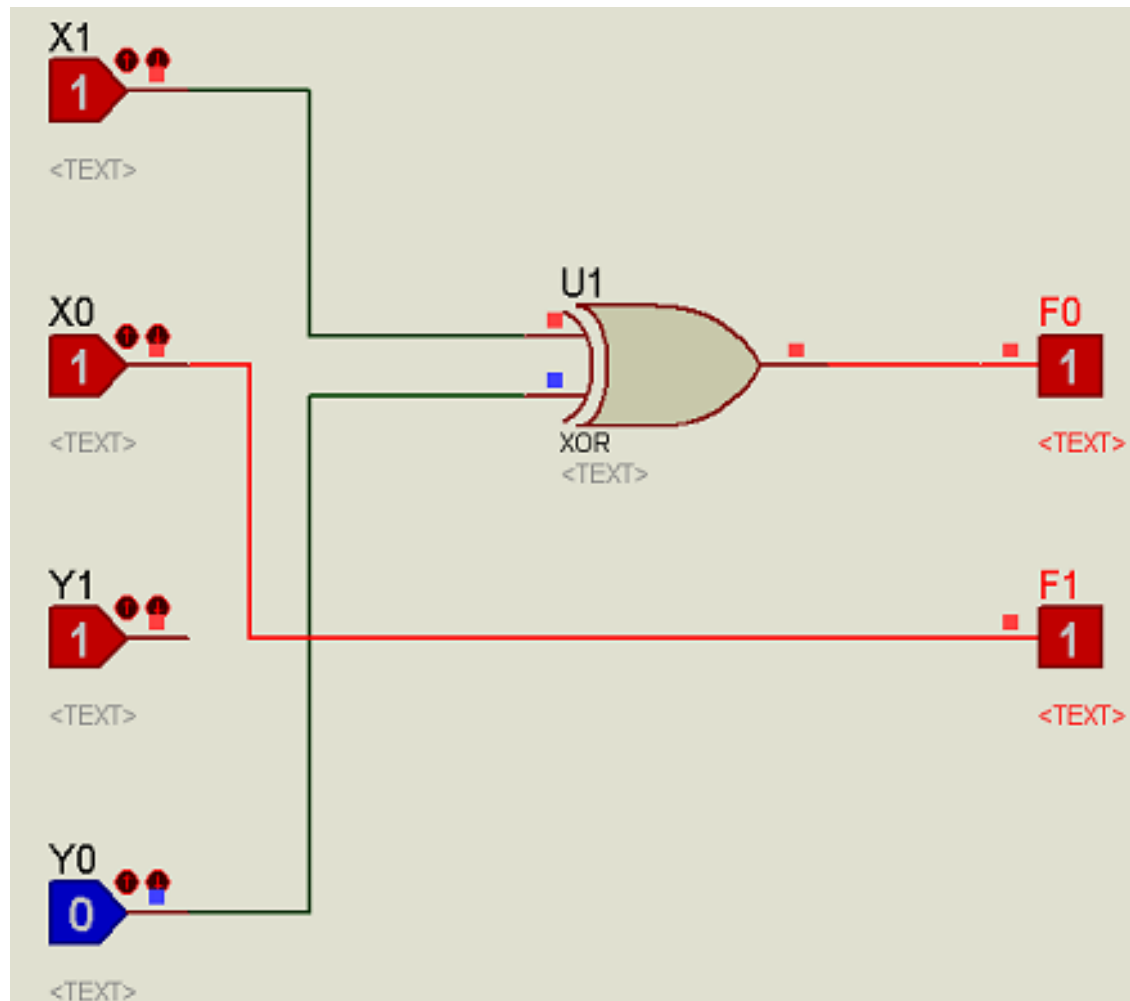

Phần 3: Mạch tuần tự


62

 - Khác với mạch tổ hợp, ở mạch tuần tự thì ngõ ra không chỉ phụ thuộc vào giá trị hiện thời của ngõ vào, mà còn phụ thuộc giá trị quá khứ
- Mạch tuần tự có khả năng “ghi nhớ các trạng thái trong quá khứ”



Mạch tuần tự

63

 

Mạch lật

64


- Là 1 thành phần cấu thành mạch tuần tự
- Có chức năng lưu trữ 1 bit nhị phân
- Có nhiều loại mạch lật, sự khác nhau ở chỗ số ngõ vào và cách thức các ngõ vào tác động đến trạng thái bit nhị phân

Phân loại mạch lật

65


□ Latch

 - Ngõ ra thay đổi trạng thái khi ngõ vào thay đổi giá trị
- Độ trễ mạch (delayed gate) giá trị mới của ngõ ra được xác định bằng độ trễ giữa ngõ vào và ngõ ra
- Được sử dụng như 1 thành phần nhớ của mạch tuần tự **bất đồng bộ**




□ Flip-Flop

 - Bên cạnh những ngõ vào thông thường thì luôn có 1 ngõ vào kích hoạt (trigger input), gọi là clock
- Trạng thái của ngõ ra chỉ có thể thay đổi khi ngõ vào kích hoạt (clock) thay đổi xung đồng hồ (clock pulse) của nó (0 → 1 hoặc 1 → 0)
- Được sử dụng như 1 thành phần nhớ của mạch tuần tự **đồng bộ**




Tín hiệu lễ xung đồng hồ - Clock edge


66

 


Clk 

Chuyển tiếp lễ dương ($0 \rightarrow 1$)

 

Clk 

Chuyển tiếp lễ âm ($1 \rightarrow 0$)

 

Positive edge

Negative edge


RS Latch (SR Latch)

67

- Có 2 ngõ vào:

- S (Set): Đặt

- R (Reset): Khởi động

 


- Có 2 ngõ ra Q và Q' (tín hiệu đảo của Q)

- Trạng thái ngõ ra $Q_{\text{next}} = Q(t+1)$ phụ thuộc vào trạng thái ngõ vào S, R và tình trạng hiện tại của mạch $Q_{\text{current}} = Q(t)$

RS Latch



68

S	R	$Q = Q(t+1)$	Q'	Ý nghĩa
0	0	$Q(t)$	$(Q(t))'$	Không đổi
0	1	0	1	= 0
1	0	1	0	= 1
1	1	undefined	undefined	Không xác định

 

Timing chart


69

  


RS Flip-Flop

70

- Dùng thêm 1 tín hiệu ngõ vào kích hoạt “Enabled” (thường là tín hiệu xung đồng hồ Clock - C) để điều khiển mạch
 - Enabled = 1 (Positive Clock Edge): mạch hoạt động như mạch lật RS Latch
 - Enabled = 0 (Negative Clock Edge): mạch bị vô hiệu hoá,
→ Q giữ nguyên giá trị → $Q(t+1) = Q(t)$
- Chỉ khi tín hiệu Enabled đổi từ 0 sang 1 (positive edge triggered), ngõ ra mới có thể bị ảnh hưởng, nếu không thì không thể thay đổi bất chấp giá trị của S và R


 


E	S	R	$Q = Q(t+1)$	Q'	Ý nghĩa
0	x	x	$Q(t)$	$(Q(t))'$	Không đổi
1	0	0	$Q(t)$	$(Q(t))'$	Không đổi
1	0	1	0	1	= 0
1	1	0	1	0	= 1
1	1	1	undefined	undefined	Không xác định

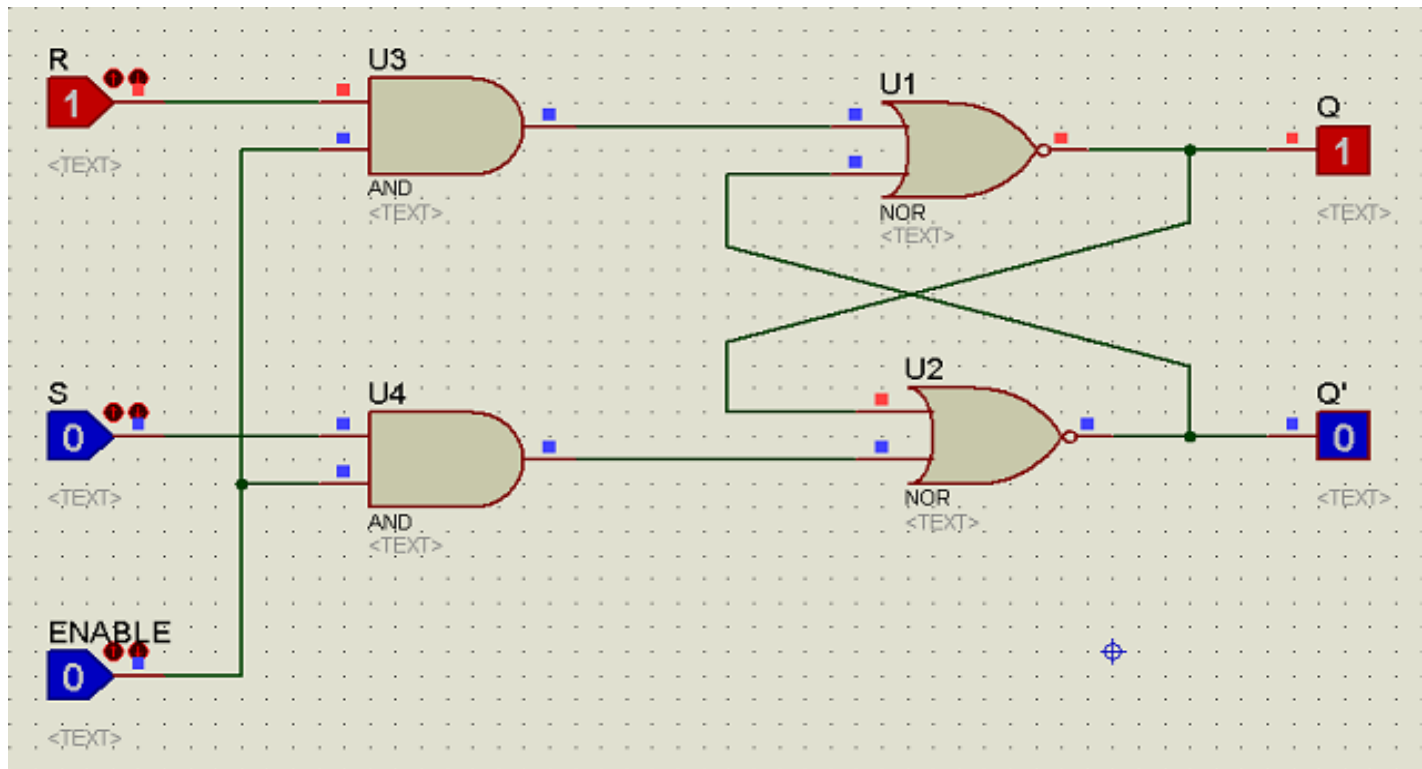

Timing chart

72


 
 


D (Data) Flip-Flop

73



- Để tránh trường hợp $R = S = 1$ trong RS Flip-Flop, trong mạch lật D Flip-Flop ta chỉ dùng **1 ngõ vào D** nhưng tách ra 2 tín hiệu, 1 trong 2 tín hiệu sẽ đi qua cổng NOT để tạo tín hiệu đảo của D
- Không bao giờ xảy ra trường hợp 2 tín hiệu vào mạch đều bằng 1
- Nhưng bên cạnh đó cũng không bao giờ xảy ra 2 tín hiệu vào mạch đều bằng 0 ☹️
- Ta không thể giữ nguyên trạng thái tín hiệu ngõ ra $Q(t + 1) = Q(t)$
- ***Để khắc phục ta sẽ dùng tín hiệu xung đồng hồ để vô hiệu hoá mạch khi cần, lúc đó trạng thái tín hiệu ngõ ra sẽ không đổi***

E	D	$Q = Q(t+1)$	Q'	Ý nghĩa
0	x	$Q(t)$	$(Q(t))'$	Không đổi
1	0	0	1	= 0
1	1	1	0	= 1

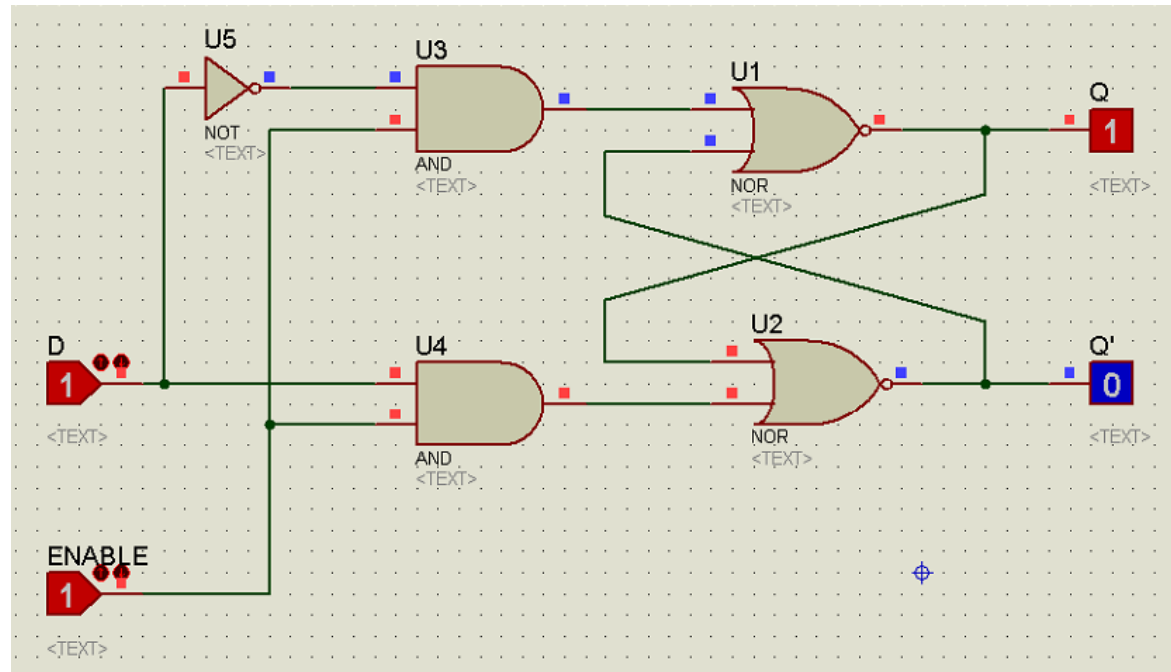  

Timing chart


75

  

JK Flip-Flop

76

 - Là 1 cải tiến của mạch RS Flip-Flop đối với trường hợp $R = S = 1$
- Nguyên tắc:
 - $J = S$
 - $K = R$
 - Nếu $J = K = 1$ thì khi đó với 1 chuyển tiếp của tín hiệu xung đồng hồ sẽ chuyển tín hiệu ngõ ra Q sang trạng thái bù Q'




J	K	$Q = Q(t+1)$	Q'	Ý nghĩa
0	0	$Q(t)$	$(Q(t))'$	Không đổi
0	1	0	1	= 0
1	0	1	0	= 1
1	1	$Q'(t)$	$Q(t)$	Đảo bit

Mạch lật T

77

 - Xuất phát từ mạch JK Flip-Flop với sự kết hợp 2 ngõ vào J, K thành duy nhất 1 ngõ vào T ($T = J = K$)




- $T = 0: Q(t + 1) = Q(t)$
- $T = 1: Q(t + 1) = (Q(t))'$

T	$Q = Q(t+1)$	Q'	Ý nghĩa
0	$Q(t)$	$(Q(t))'$	Không đổi
1	$(Q(t))'$	$Q(t)$	Đảo bit

Master-Slave Flip-Flop

78

 - Bao gồm 2 bản mạch flip-flop tuần tự nối với nhau (master – slave)
- Tín hiệu ngõ ra Q phụ thuộc vào giá trị của những ngõ vào tại những chuyển tiếp lề âm / dương của xung đồng hồ (clock edge)







Master works when $C=1$
Slave works when $C=0$

Thanh ghi dịch (Shift Register)

79

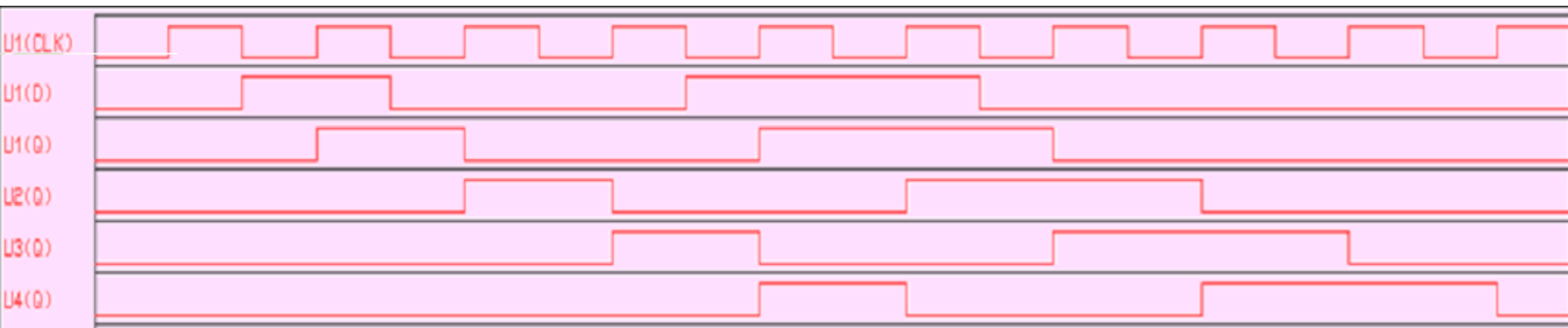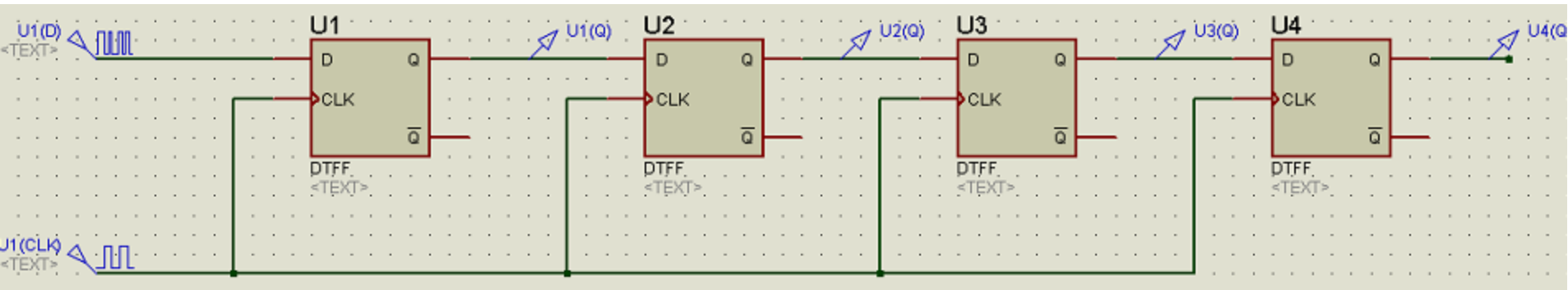- Thanh ghi dịch 4 bit
- $U1(D) = 01001100... \rightarrow U4(Q) = 00000100...$





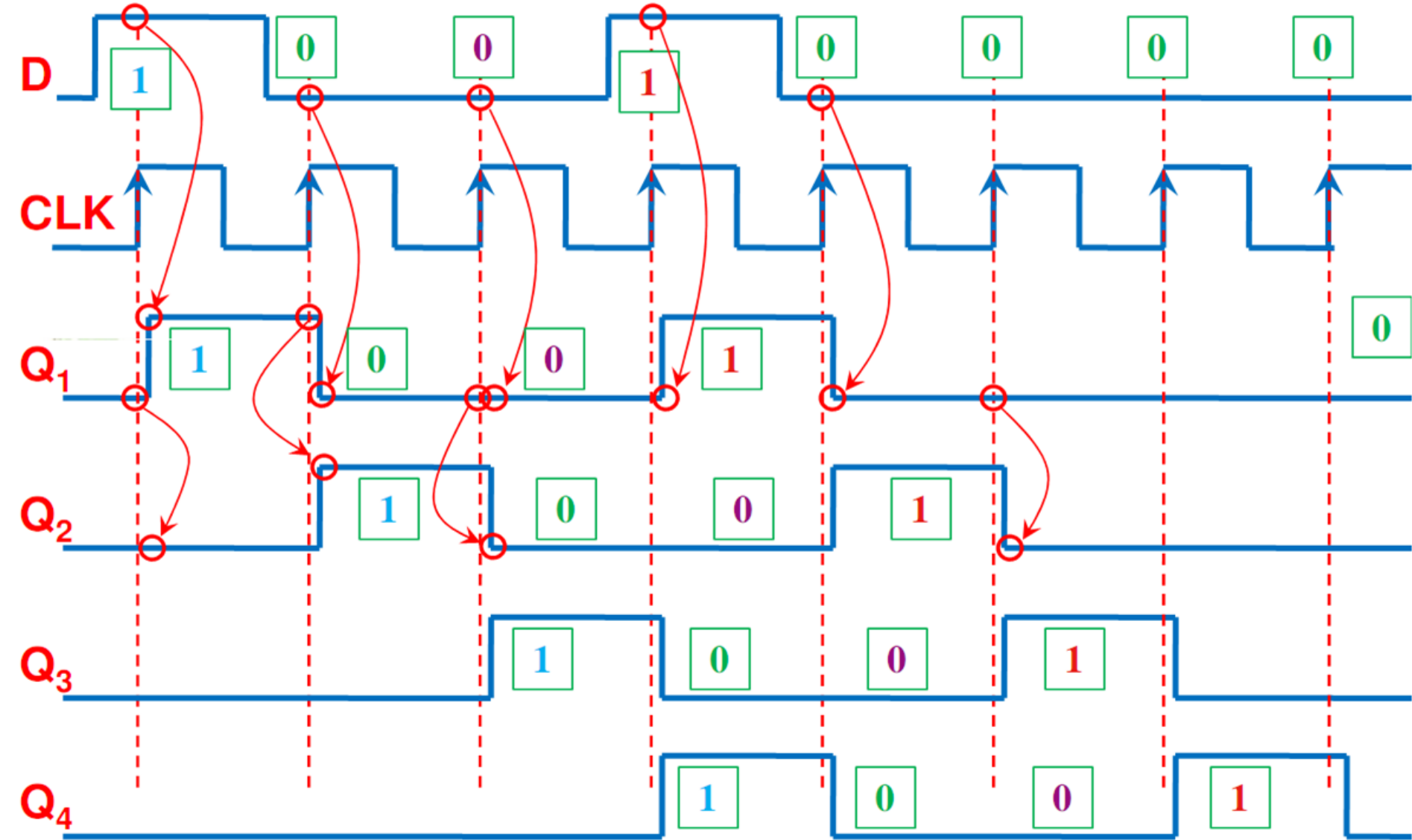 

Bộ đếm (Counter)

81

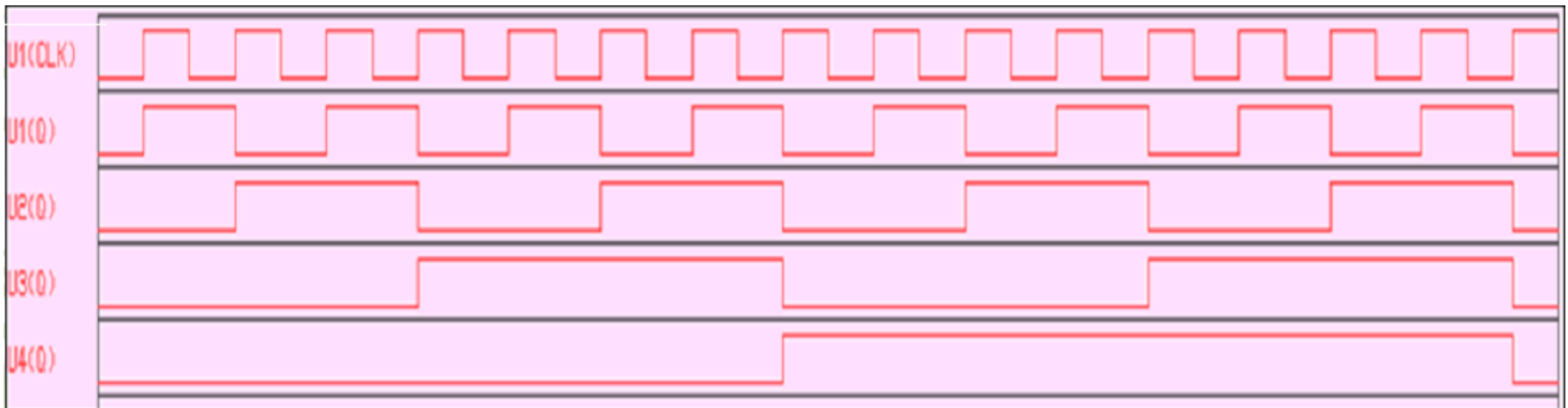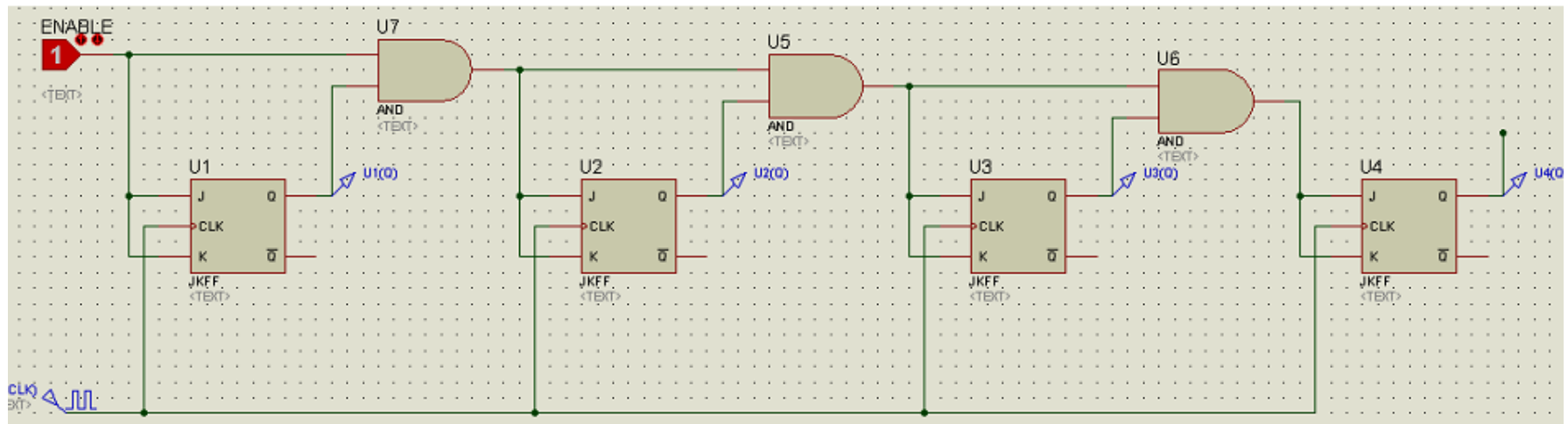- Mạch đếm đồng bộ nhị phân 4 bit (0 → 15)



Số xung vào	Ngõ ra sau khi có xung vào				Trị thập phân ra
82		Q3	Q2	Q1	Q0
Xoá	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	2
3	0	0	1	1	3
4	0	1	0	0	4
5	0	1	0	1	5
6	0	1	1	0	6
7	0	1	1	1	7
8	1	0	0	0	8
9	1	0	0	1	9
10	1	0	1	0	10
11	1	0	1	1	11
12	1	1	0	0	12
13	1	1	0	1	13
14	1	1	1	0	14
15	1	1	1	1	15
16	0	0	0	0	0
17	0	0	0	1	1

Ck —

Q₀ 0

Q₁ 0

Q₂ 0


Q₃ 0

↑0

Xoá

Mạch tuần tự đồng bộ

83


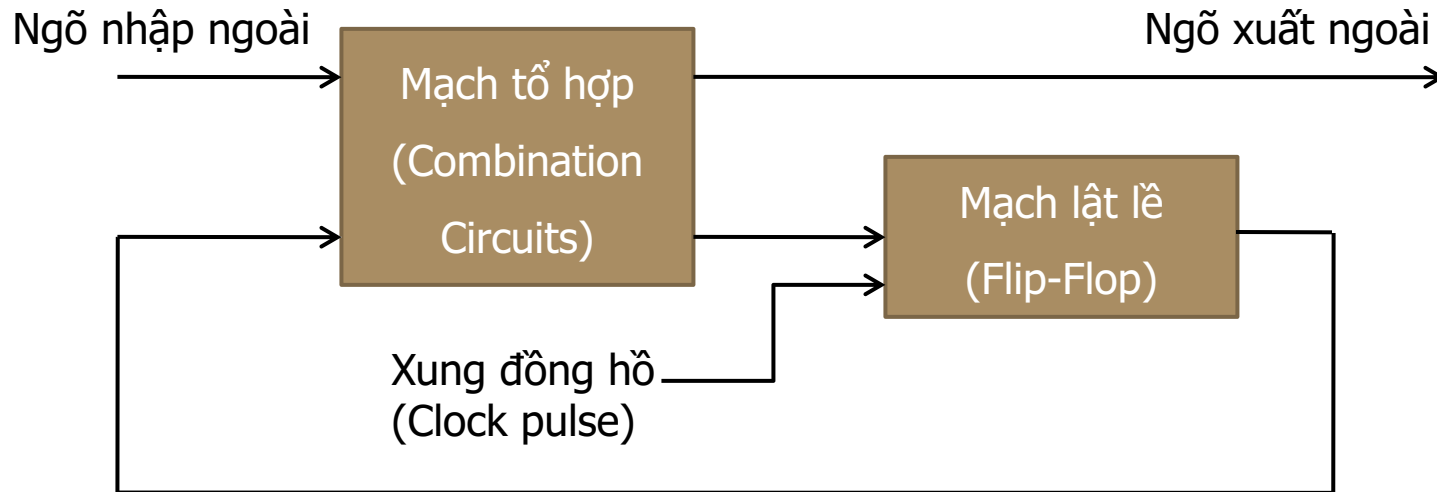


- Mạch tuần tự được xác định bởi:
 - Các ngõ nhập ngoài
 - Các ngõ xuất ngoài
 - Trạng thái nhị phân của mạch lật
- Trạng thái kế của mạch lật = $F(\text{Trạng thái hiện tại}, \text{Các ngõ nhập ngoài})$
- **Thiết kế mạch tuần tự → Xác định dạng mạch lật và các Input của chúng**

Thiết kế mạch tuần tự – Bước 1

84

- Đầu tiên phải **xác định dùng dạng mạch lật gì** (RS / JK / D / T)
- Lập **lược đồ các trạng thái** mạch lật dựa trên đặc tả mạch ban đầu
- Có 2 cách biểu diễn

  

(Bước 1 – tiếp tục)

85

- Thay vì dùng lược đồ trạng thái, ta cũng có thể lập **bảng trạng thái** mạch lật


Trạng thái hiện tại $Q(t)$			Giá trị ngõ nhập ngoài	Trạng thái kế $Q(t + 1)$		
Ngõ xuất mạch lật 1	...	Ngõ xuất mạch lật n	x	Ngõ xuất mạch lật 1	...	Ngõ xuất mạch lật n

- Trạng thái kế của mạch lật: Dựa trên mô tả đề bài

Thiết kế mạch tuần tự – Bước 2

86

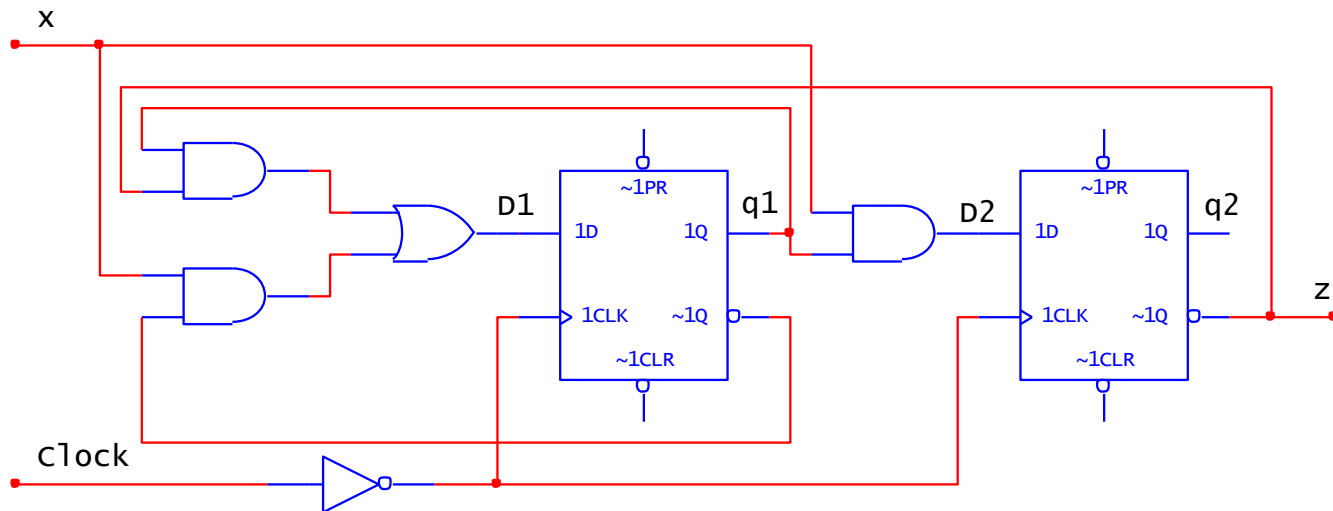- Lập **bảng kích thích**
 - ▣ Nhiệm vụ là phải xác định được **làm thế nào để có được ngõ nhập vào mạch lật từ ngõ nhập ngoài x**
 - ▣ Lưu ý ngõ nhập vào mạch lật **!=** ngõ nhập ngoài
 - Ví dụ: $x \neq D1, D2$



Bảng kích thích

87

Mạch lật RS / SR

Q(t)	Q(t+1)	S	R
0	0	0	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	x	0

Mạch lật JK

Q(t)	Q(t+1)	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

Mạch lật D

Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Mạch lật T

Q(t)	Q(t+1)	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Thiết kế mạch tuần tự – Bước 3


88

- Tìm phương trình đại số xác định ngõ nhập mạch lật từ bảng kích thích (Hàm ngược)
 - Có n mạch lật $\rightarrow n$ ngõ ra mạch lật $A_1 \dots A_n$
 - Suy ra phương trình ngõ nhập mạch lật có $n + 1$ biến bao gồm:
 - n biến $A_1 \dots A_n$
 - 1 biến x (ngõ nhập ngoài)
 - Dùng biểu đồ Karnaugh + bảng kích thích để xác định phương trình hàm ngõ nhập mạch lật

Thiết kế mạch tuần tự – Bước 4

89

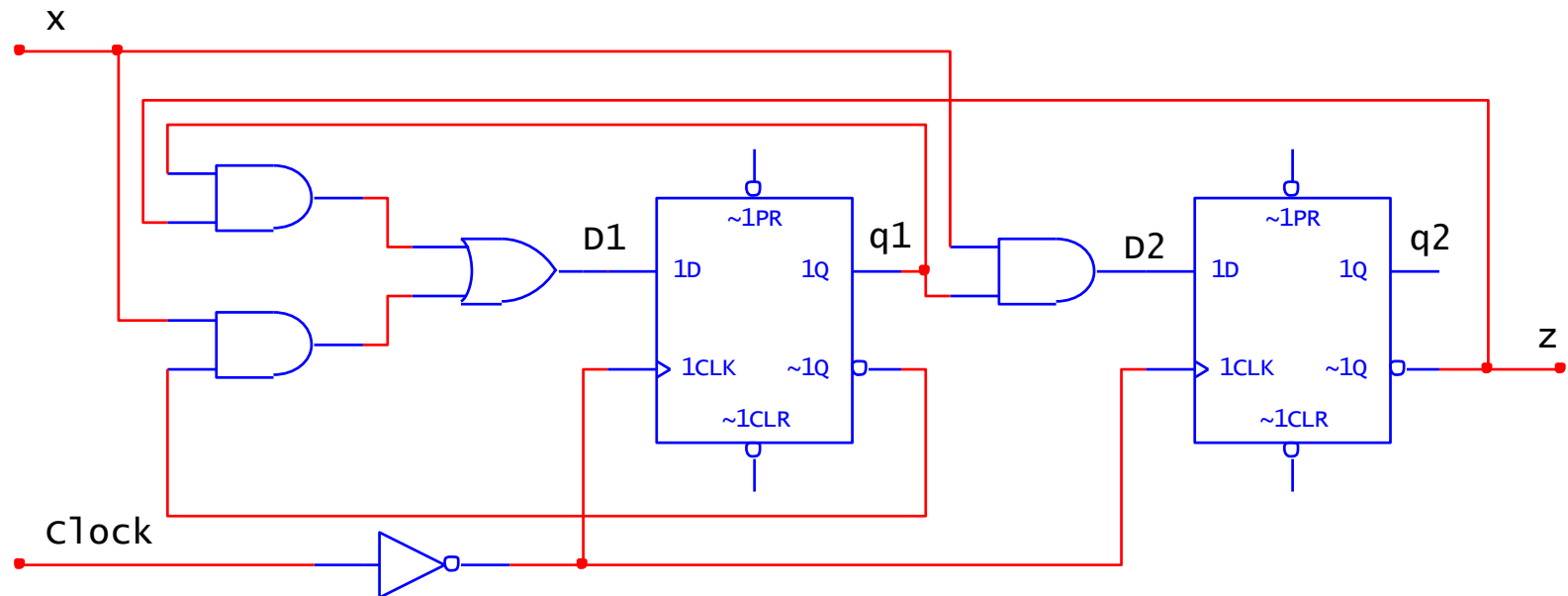- Vẽ sơ đồ mạch dựa trên phương trình hàm ngõ nhập



Bài tập minh hoạ

90

- Xem ví dụ minh hoạ tại giáo trình “Kiến trúc máy tính” – Thầy Nguyễn Minh Tuấn, trang 42-45

Một số bài tập thiết kế mạch

Bài 1 – Digital Clock v.1

91

- Thiết kế đồng hồ với mặt số thể hiện các số từ 0 đến 7 và 2 nút bấm A, B. Nếu bấm nút A, số thể hiện tăng lên 1. Nếu bấm nút B, số thể hiện giảm đi 1
- Cần: Adder, MUX

Một số bài tập thiết kế mạch

Bài 2 – Digital Clock v.2

92

- Thiết kế đồng hồ bấm giây với mặt số thể hiện các số từ 00 đến 63 và 2 nút bấm A, B. Bấm nút A để start / stop. Khi đồng hồ đang ở trạng thái stop, bấm nút B sẽ xóa về 0
- Cần: Counter, MUX

Một số bài tập thiết kế mạch

Bài 3 – Digital Clock v.3

93

- Thiết kế đồng hồ bấm giây với mặt số thể hiện các số từ 00 đến 63 và 3 nút bấm A, B, C.
Bấm nút A để start / stop. Khi đồng hồ đang ở trạng thái stop, bấm nút B sẽ tăng lên 1, bấm nút C sẽ giảm đi 1, bấm đồng thời B và C sẽ xoá về 00